

$$V_{th} = \frac{40}{37} \cdot 2$$

$$\frac{80}{37}$$

$$1 / i_1 \cdot 4 + 1(i_1 - i_3) - 0.5 i_3 \cdot 2 = 0$$

$$2 / i_3 + (i_2 - i_3) \cdot 20 + i_2 \cdot 5 = 10$$

$$-20i_3$$

$$-10i_2$$

$$3 / i_3 \cdot 2 + (i_3 - i_2) \cdot 20 + (i_3 - i_1) = 0$$

$$1 / 5i_1 + 0i_2 - 2i_3 = 0$$

$$23i_3$$

$$i_1 = \frac{16}{37}$$

$$2 / i_1 \cdot 0 + 25i_2 - 19i_3 = 10$$

$$i_2 = \frac{226}{185}$$


$$3 / -i_1 - 20i_2 + 23i_3$$

$$i_3 = \frac{40}{37}$$

$$4 / 10 - i_1 \cdot 4 - i_3 \cdot 2 - i_2 \cdot 5 = 0$$

$$4i_1 + 5i_2 + 2i_3 = 10$$

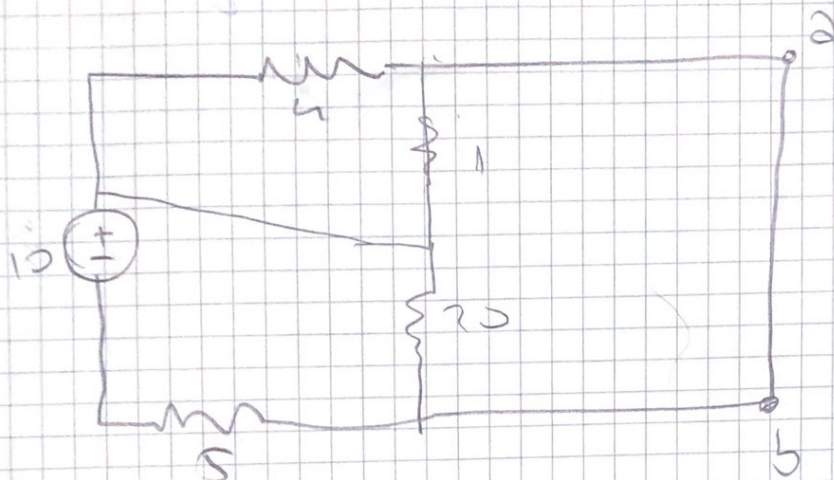with short circuit V_R cancels
 dependent source cancels
 V_R circuit would be like this



$$\frac{40}{37} \cdot 2$$

$$\frac{80}{37} = 2.16$$

$$I_n = \frac{10}{9}$$

$$1.95$$



$$\frac{20 \cdot 4}{25} = 6$$

$$\frac{10 \cdot 5}{25} = 1.8$$

$$\frac{10 \cdot 5}{3} = 16.67$$

$$\frac{25}{3}$$

$$\frac{25}{3} \cdot 1 = 8.33$$

$$\frac{25}{18}$$

$$\frac{36}{9} = 4$$