
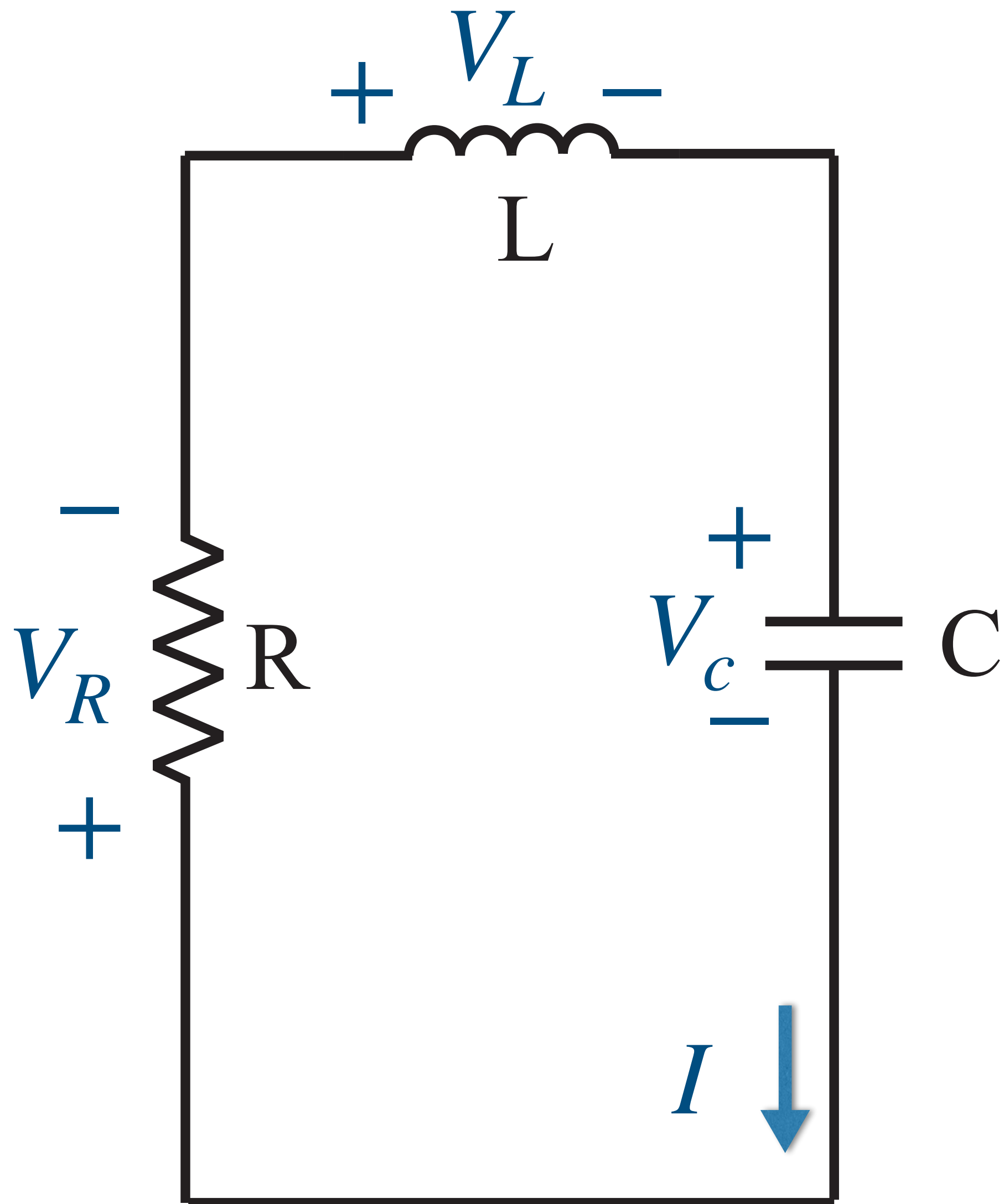


# Series RLC

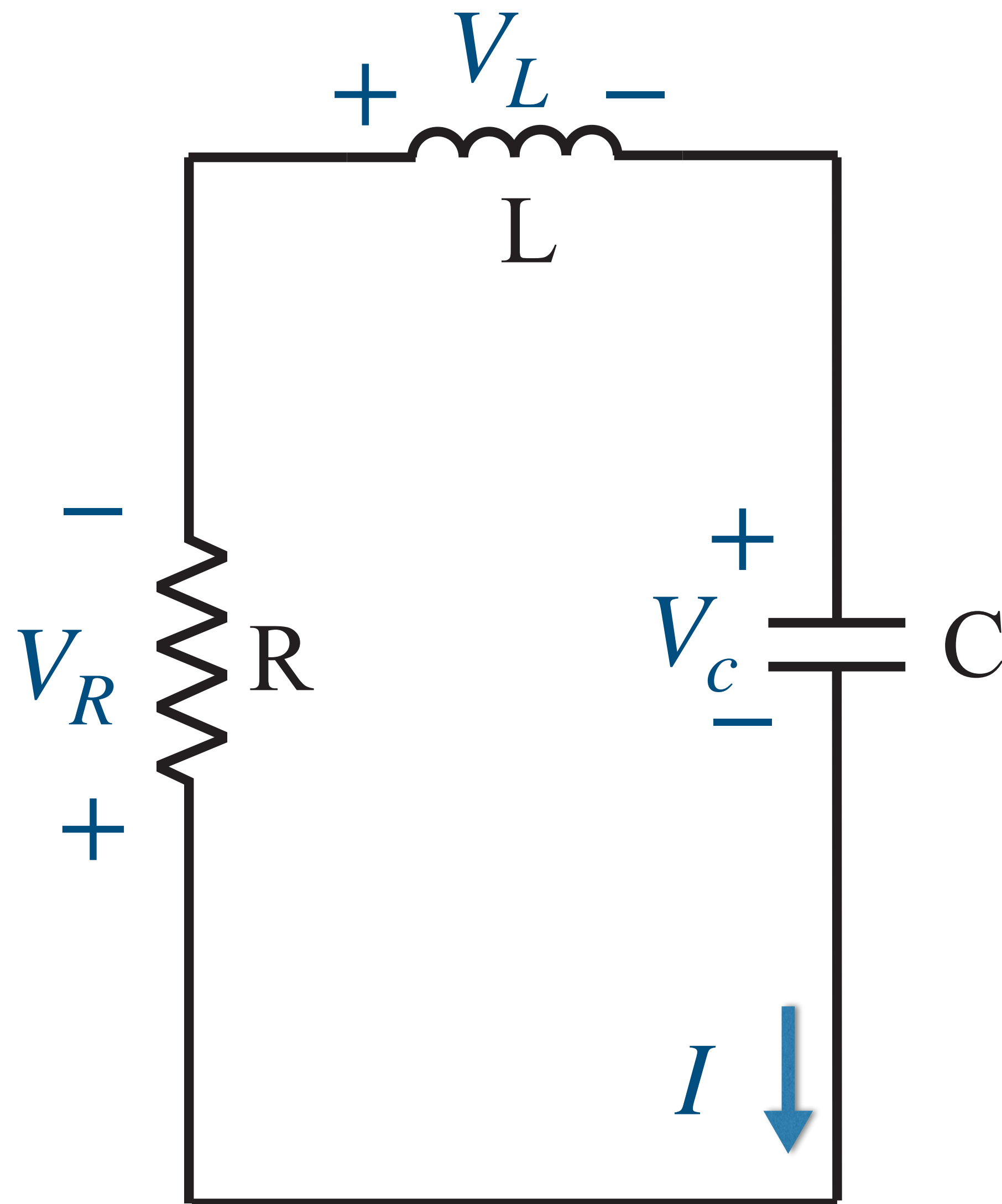

# Series RLC

$$I_c = I_R = I_L = I$$



$$V_R + V_L + V_C = 0$$

$$R \cdot I + L \cdot \dot{I} + V = 0$$

$$LC\ddot{V} + RC\dot{V} + V = 0$$

$$\ddot{V} + \frac{R}{L}\dot{V} + \frac{1}{LC}V = 0$$

$$\ddot{V} + \frac{R}{L} \dot{V} + \frac{1}{LC} V = 0 \quad \longrightarrow \quad \ddot{y} + 2\alpha \dot{y} + \omega_0^2 y = 0$$

$$\ddot{V} + \frac{R}{L} \dot{V} + \frac{1}{LC} V = 0 \quad \longrightarrow \quad \ddot{y} + 2\alpha \dot{y} + \omega_0^2 y = 0$$

$$V \rightarrow y$$

**Natural (Resonant) Frequency:**  $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$

**Attenuation (Neper Frequency):**  $\alpha = \frac{R}{2L}$

$$L = 0.1H \text{ , } C = 0.1F \text{ , } R = 2/5\Omega$$

$$\ddot{y} + 2\alpha\dot{y} + \omega_0^2y = 0$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

$$\alpha = \frac{R}{2L}$$

$$L = 0.1H \text{ , } C = 0.1F \text{ , } R = 2/5\Omega$$

$$\omega_0 = 10 \text{ rad/s}$$

$$\alpha < \omega_0 \rightarrow \textbf{Under-damped}$$

$$\alpha = 2 \text{ rad/s}$$

$$\omega_d = \sqrt{10^2 - 2^2} \approx 9.8 \text{ rad/s}$$

$$V(t) = C_1 e^{-2t} \cos(9.8 t) + C_2 e^{-2t} \cos(9.8 t)$$

$$\ddot{y} + 2\alpha\dot{y} + \omega_0^2 y = 0$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

$$\alpha = \frac{R}{2L}$$

$$L = 0.1H \text{ , } C = 0.1F \text{ , } R = 2/5\Omega$$

$$\omega_0 = 10 \text{ rad/s}$$

$$\alpha < \omega_0 \rightarrow \textbf{Under-damped}$$

$$\alpha = 2 \text{ rad/s}$$

$$\omega_d = \sqrt{10^2 - 2^2} \approx 9.8 \text{ rad/s}$$

$$V(t) = C_1 e^{-2t} \cos(9.8 t) + C_2 e^{-2t} \sin(9.8 t)$$


We need  $V(0)$  and  $\dot{V}(0)$  to compute  $V(t)$

$$\ddot{y} + 2\alpha\dot{y} + \omega_0^2 y = 0$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

$$\alpha = \frac{R}{2L}$$

*Let  $V_c(0) = 10V$  &  $I_L(0) = 0A$*

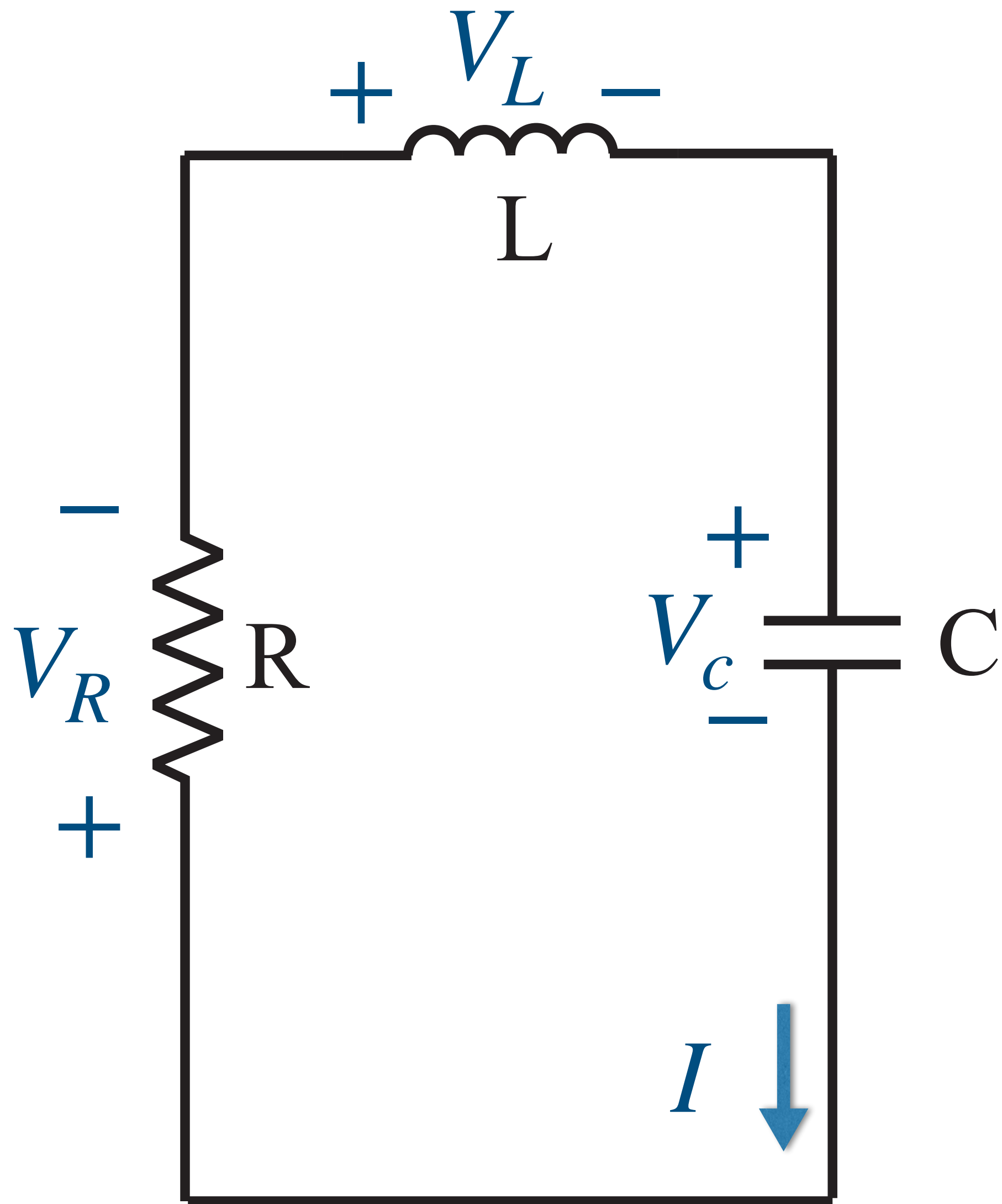



$$V(0) = 10 \text{ \& } \dot{V}(0) = 0$$

$$V(t) = C_1 e^{-2t} \cos(9.8 t) + C_2 e^{-2t} \sin(9.8 t)$$

$$V(0) = 10 \text{ \& } \dot{V}(0) = 0$$

$$V(t) = C_1 e^{-2t} \cos(9.8 t) + C_2 e^{-2t} \sin(9.8 t)$$

$$V(0) = C_1 = 10$$

$$\dot{V}(0) = -2C_1 + 9.8C_2 = 0 \rightarrow C_2 \approx 2$$

$$V(t) = 10 e^{-2t} \cos(9.8 t) + 2 e^{-2t} \sin(9.8 t) \quad V$$